



Figura 1: Resistencia pelada



Figura 2: agrego el nombre

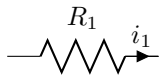


Figura 3: agrego la corriente

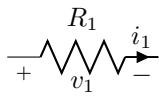


Figura 4: agrego la tension

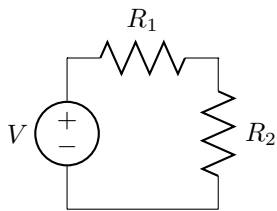


Figura 5: divisor de tension

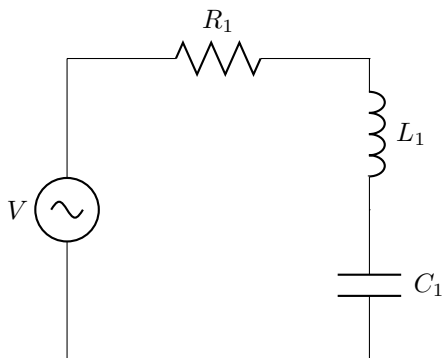


Figura 6: RLC serie